

$$q_0 = -5 \text{ nC}$$

$$q_1 = +10 \text{ nC}$$

a) Force totale in A

$$\vec{F}_1 = k_e \frac{q_0 q_1}{r_{AB}^2} \quad \hat{u}_{AB} = k_e q_0 \frac{q_1}{18} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \hat{i} - \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{j} \right)$$

$$\vec{F}_2 = k_e \frac{q_0 q_2}{r_{AC}^2} \quad \hat{u}_{AC} = k_e q_0 \frac{q_2}{25} \left(\frac{4}{5} \hat{i} - \frac{3}{5} \hat{j} \right)$$

A fluido $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$ non abbia componente lungo l'asse x

$q_0 q_1$ deve avere lo stesso segno di $q_0 q_2 \Rightarrow q_2$ è positiva

$$\frac{q_1}{18} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{q_2}{25} \frac{4}{25} \Rightarrow q_2 = \frac{125/4}{16\sqrt{2}} \quad q_2 = +12.28 \quad q_1 = 12.28 \text{ nC}$$

$$b) \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = k_e q_0 \left[-\frac{q_1}{18\sqrt{2}} - \frac{3}{125} q_2 \right] \hat{j} = -3.09 \times 10^3 \text{ N } \hat{j}$$

$$c) \vec{F}_1 = k_e \frac{q_0 q_1}{r_{OB}^2} \hat{i} = k_e \frac{-50 \text{ nC}^2}{9} \hat{i} = -50 \times 10^3 \text{ N } \hat{i}$$

$$\vec{F}_2 = k_e \frac{q_0 q_2}{r_{OC}^2} \hat{i} = k_e \frac{-5 \cdot 12.28 \text{ nC}^2}{16} (-\hat{i}) = +34.54 \times 10^3 \text{ N } \hat{i}$$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -15.46 \times 10^3 \text{ N } \hat{i}$$

$$d) V_A = k_e \left(\frac{q_1}{r_{AB}} + \frac{q_2}{r_{AC}} \right) = k_e \left(\frac{q_1}{3\sqrt{2}} + \frac{q_2}{5} \right) = +43.3 \times 10^6 \text{ V}$$


$$V_B = k_e \left(\frac{q_1}{r_{OB}} + \frac{q_2}{r_{OC}} \right) = k_e \left(\frac{q_1}{3} + \frac{q_2}{4} \right) = +57.16 \times 10^6 \text{ V}$$

$$V_A - V_B = -14.3 \times 10^6 \text{ V}$$

$$L = q (V_A - V_B) = 71.5 \times 10^3 \text{ J}$$

Es #3

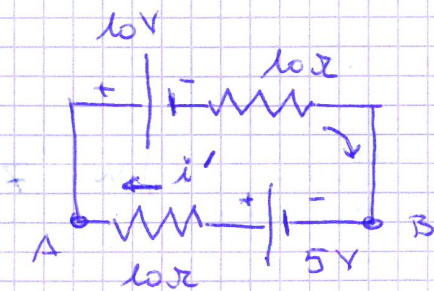a) interruttore aperto \Rightarrow la maglia superiore e quella inferiore sono indipendenti



legge di Kirch. (Maglie)


$$-10V - i' \cdot 10\Omega + 5V - i' \cdot 10\Omega = 0$$

$$i' = -\frac{5V}{20\Omega} = -0.25A$$

$$V_A + i' \cdot 10\Omega - 5V = V_B$$

$$V_A - V_B = 5V - i' \cdot 10\Omega = +7.5V$$
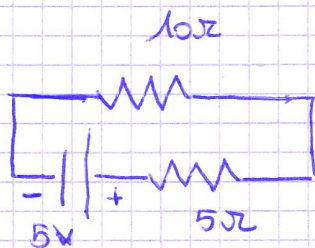
$$P_{*}^{I} = i'^2 (10\Omega + 10\Omega) = 1.25W$$





$$i'' = \frac{5V}{15\Omega} = \frac{1}{3}A = 0.33A$$

$$P^{II} = i''^2 (10\Omega + 5\Omega) = 1.66W$$

$$P_{tot} = P^I + P^{II} = 2.92W$$

b) interruttore chiuso

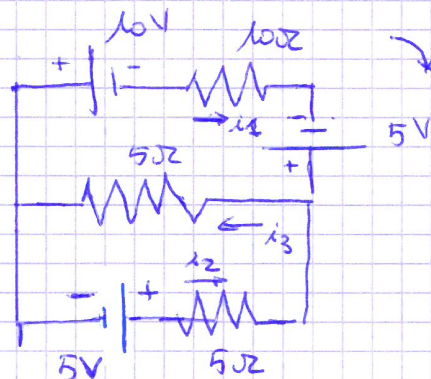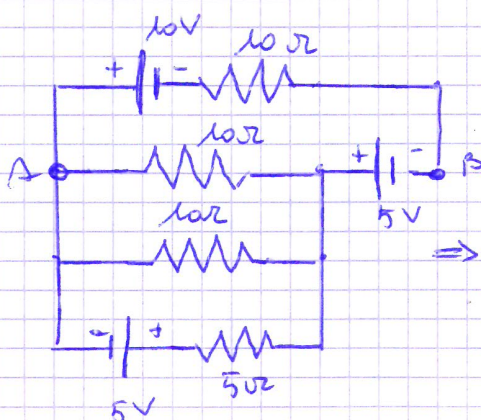

Verso di percorrenza delle maglie: orario

Legge di Kirch. maglie

$$\begin{cases} -10V - 10\Omega i_1 + 5V - 5\Omega \cdot i_3 = 0 \\ 5\Omega \cdot i_2 - 5V + 5\Omega \cdot i_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2i_1 + i_3 = -1A \\ i_2 + i_3 = +1A \\ i_1 + i_2 - i_3 = 0A \end{cases}$$

Legge di Kirch. nodi

$$i_1 + i_2 - i_3 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1 = -3/5 \text{ A} \\ i_2 = +4/5 \text{ A} \\ i_3 = +1/5 \text{ A} \end{cases}$$

$$V_A + i_2 \cdot 5\Omega - 5V = V_B$$

$$V_A - V_B = 5V - 1V = +4V$$

$$P = i_1^2 \cdot 10\Omega + i_2^2 \cdot 5\Omega + i_3^2 \cdot 5\Omega = \left(\frac{9}{25} \cdot 10 + \frac{16}{25} \cdot 5 + \frac{1}{25} \cdot 5 \right) W = 7 W$$